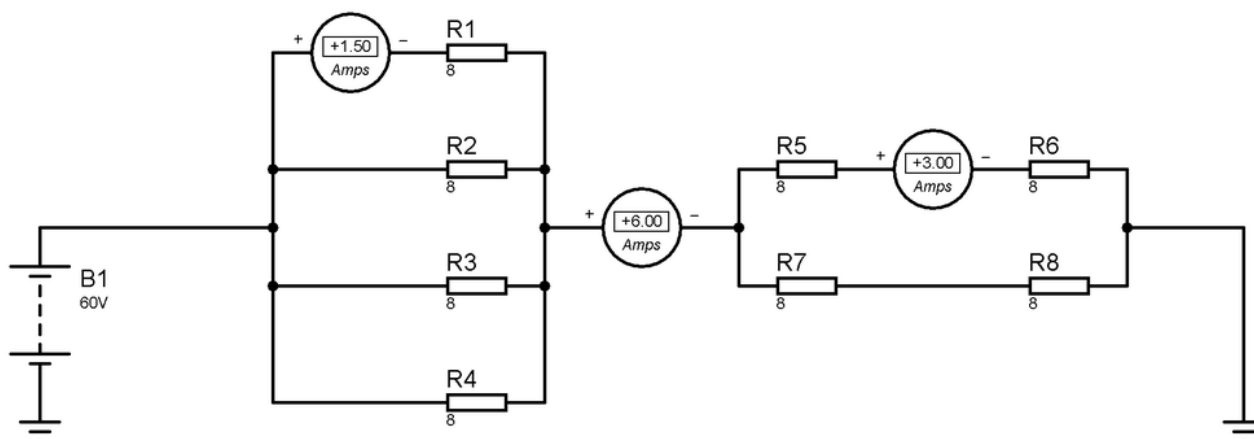


# [LAB] Carga para mediciones

Diseño de un sistema de cargas para realizar diversas mediciones en circuitos, tales como ruido o rizado y hacer pruebas de estrés a circuitos tales como fuentes de alimentación o amplificadores.

## Resistencias

- Se disponen varias **resistencias de 8  $\Omega$  y 100 W** en montaje mixto para lograr diferentes valores de carga.
- Circuito propuesto de 10  $\Omega$  para un estudio de una **fente de 60 V y 6 A**:  
Simulación en Proteus



- Todo el conjunto presenta una **resistencia total de 10  $\Omega$** :
  - R1 a R4 forman un paralelo resultante de 2  $\Omega$ .
  - R5 y R6 en serie resultan 16  $\Omega$ , que en paralelo con otros 16  $\Omega$  de R7 y R8 resultan un conjunto de 8  $\Omega$ .
- La **corriente** suministrada por la fuente será de  $I = V / R = 60/10 = 6 \text{ A}$
- En total tenemos una **potencia total disipada de 360 W**:  $P = V * I = 60 * 6 = 360 \text{ W}$ 
  - R1 a R4 disipa cada una 18 W.  $\rightarrow 4 * 18 = 72 \text{ W}$
  - R5 a R8 disipa cada una 72 W.  $\rightarrow 4 * 72 = 288 \text{ W}$

## Refrigeración

- **Radiador 40x40x100 mm**
  - Las resistencias van sujetas a radiadores.
- **Ventilador 40x40 mm**
  - Los radiadores están colocados en posición vertical, teniendo en su parte inferior ventiladores que insuflarán aire por su interior: de abajo arriba.
- **Termostato XH-W3002**
  - Los ventiladores actuarán mediante el control de un termostato, que estará midiendo la temperatura de los radiadores mediante sondas.

From:  
<https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/> - Euloxio wiki

Permanent link:  
[https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:lab:prx\\_carga:inicio](https://www.euloxio.myds.me/dokuwiki/doku.php/doc:tec:lab:prx_carga:inicio)

Last update: 2025/11/27 10:42

